

# 基于 FPGA 的数字系统设计

实验报告

实验名称: PARWAN 设计综述及其 ALU/control

section 内部状态仿真与分析

任课教师: 沈沛意老师

学号姓名:

提交日期:

## 一、 PARWAN 简介

PARWAN CPU 是一个 8 位简单的微处理器, 能完成最基本的处理器功能, 包括取指令、分析指令、执行指令, 能完成对 RAM 的读写功能和对外部 IO 的简单的控制功能。支持中断,能够以中断的方式与外围设备通信。

在 PARWAN 内部也支持简单的算术运算和逻辑运算,其拥有指令和数据寄存器,以支持简单的运算功能。有简单的指令集,包括算术运算指令、逻辑运算指令、跳转指令、子程序调用指令,并且有些指令有直接寻址和简介寻址两种寻址模式。同时还有一个标志寄存器,记录当前数据运算状态。

## 二、总体设计

#### (一) 系统结构

 


图 2-1

从上图 2-1 可以看出, PARWAN 的内部结构主要由 ALU、移位单元 (SHU)、

控制器、累加器 (AC)、指令寄存器 (IR) 等和 PC 控制部分组成。从 DBUS 或 AC 而来的的输入, 在经过 ALU 算数逻辑单元运算后, 结果放到移位寄存器中, 移位寄存器可以对数据进行算术移位和逻辑移位操作, 最后的运算结果可以放到累加器中、指令寄存器中或是总线内部总线上。

ALU、移位寄存器和标志寄存器构成了一个循环。ALU 读取标志寄存器中的数据,对数据计算,并输出更新后的标志信息;然后移位寄存器读取更新后的标志信息,同时对数据做移位,再一次更新标志信息,并将最终的标志信息保存到标志寄存器中。


IR 只是对读取到的指令数据寄存, 以便于对指令译码, 当有新的指令到来时, 就更新指令寄存器的值。

CONTROLLER 负责解析 IR 中的指令, 生成控制信号, 通过状态机 (9 个状态) 协调各部件时序, 解决内存访问等待, 处理间接寻址等问题

PC(程序计数器)的 PC\_PAGE(高 4 位)为指令页地址,PC\_OFFSET(低 8 位)为页内偏移,当前指令地址通过 ADBUS 传给 MAR。MAR(内存地址寄存器) 支持间接寻址,MAR\_PAGE 来自 PC 页地址(PC\_PAGE) 或 IR 低 4 位,MAR\_OFFSET 来自 PC 偏移地址(PC\_OFFSET) 或 DBUS 数据,MAR 向 ADBUS 输出当前访问的内存地址,查询 memory。

#### (二)外部引脚设计

如下图 2-2

 

其中 read\_mem 和 write\_mem 可以同时对内存和 IO 设备读写数据, clk 是外部输入的 CPU 工作时钟, reset 是复位信号, databus 时 8 位的数据总线, 可输入、输出。adbus 是 12 位的地址总线, 用于访问内存和 IO 设备用。interrupt 是外部中断信号输入, CPU 可检测外部中断, 然后执行中断子程序。

从外部接口看,该 CPU 主要提供了两个功能:对内存的读写和利用中断的方式与外部 IO 通信。只要设计好时序,就可以和外围器件连接起来工作。

不足之处:中断信号只有检测引脚,没有响应信号,这样外设难以判断中断是否已被响应并执行了,并及时将中断有效信号复位,否则很容易产生二次中断的现象。

## (三) 指令集设计

#### 1. 指令集:

PARWAN CPU 的的地址线共有 12 位, 将内存分为不同的页, 其中的低 8 位表示页内地址, 高 4 位表示页地址。每页有 256 个字节, 共有 16 页。设计的 PARWAN 的指令集如下:

Instruction Mnemonic	Brief Description	Address Bits	Address Scheme	Indirect Address	Flags Use	Flags Set
LDA loc	Load AC w/(loc)	12	FULL	YES		zn
AND loc	AND AC w/(loc)	12	FULL	YES		zn
ADD loc	Add (loc) to AC	12	FULL	YES	-c	vczn
SUB loc	Sub (loc) from AC	12	FULL	YES	-c	vczn
JMP adr	Jump to adr	12	FULL	YES		
STA loc	Store AC in loc	12	FULL	YES		
JSR tos	Subroutine to tos	8	PAGE	NO		
BRA_V adr	Branch to adr if V	8	PAGE	NO	v	
BRA_C adr	Branch to adr if C	8	PAGE	NO	-c	
BRA_Z adr	Branch to adr if Z	8	PAGE	NO	z-	
BRA_N adr	Branch to adr if N	8	PAGE	NO	n	
NOP	No operation	-	NONE	NO		
CLA	Clear AC	-	NONE	NO		
CMA	Complement AC	_	NONE	NO		zn
CMC	Complement carry	<b></b>	NONE	NO	-c	-c
ASL	Arith shift left	<u> </u>	NONE	NO		vczn
ASR	Arith shift right	-	NONE	NO		zn

图 2-3

按寻址方式将以上指令分为三类: (从各指令的 Address Bits 可以印证)

全地址指令: LDA、AND、ADD、SUB、JMP、STA。

页内地址指令: JSR、BRA\_V、BRA\_C、BRA\_Z、BRA\_N。

默认地址指令: NOP、CLA、CMA、CMC、ASL、ASR。

#### 标志位:

N: 符号位, 标志当前的运算结果是否是一个负数;

V: 溢出位, 标志当前的运算结果是否产生了溢出;

C: 进位位, 标志当前的运算结果是否产生了进位 (加法) 或借位 (减法);

Z: 非零位, 标志当前的运算结果是否为零。

## 2. 指令集编码

下图 2-4 为指令集编码


Instruction	Opcode Bits 7 6 5	D/I Bit 4	Bits 3 2 1 0
Mnemonic			
LDA loc	000	0/1	Page adr
AND loc	0 0 1	0/1	Page adr
ADD loc	0 1 0	0/1	Page adr
SUB loc	0 1 1	0/1	Page adr
JMP adr	100	0/1	Page adr
STA loc	1 0 1	0/1	Page adr
JSR tos	110	-	
BRA_V adr	1 1 1	1	1000
BRA_C adr	1 1 1	1	0100
BRA_Z adr	1 1 1	1	0010
BRA_N adr	111	1	0001
NOP	111	0	0000
CLA	111	0	0001
CMA	111	0	0010
CMC	111	0	0100
ASL	111	0	1000
ASR	111	0	1001

图 2-4

在编码时,按全地址指令、页内地址指令、默认地址指令三种指令分类,然后对每一类的指令分别编码。全地址指令占用两个字节,其中高字节的高三位为操作码,第四位为直接/简介寻址标识位,低十二位标识操作数的地址;页内地址指令占用两个字节,其中第八位表示页内地址,高八位标识操作码。默认地址指令占用一个字节,用八位标识操作码。

全地址指令和页内地址指令、默认地址指令的高三位不相同,后两种指令的高三位为全 1,而全地址指令不是,故可以区分开;而页内地址指令和默认地址指令的高四位不同,业内地址指令为 1111,默认地址指令为 1110,也可以区分开来。而 JSR 的高三位为 110,也可以和其他的指令区分开来。故可以先根据第一个字节的高三位判断是全地址指令、JSR 还是其他指令,再根据第四位可以判断出为页内地址指令还是默认地址指令。

#### (四) 层次化架构图

 

#### 测试层:

parwan\_tester(test.vhd): 模拟时钟/中断信号, 监控 CPU 运行状态; 通过 wait\_state 参数测试不同等待周期的影响

## 核心层:

par\_central\_processing\_unit(cpu.vhd):

在其子系统数据通路(par\_data\_path(datapath.vhd))中存在三阶段处理:



图 2-6

另一子系统控制单元(par\_control\_unit(control.vhd)): 拥有 9 状态有限状态机, 控制 58 个控制信号的生成

#### 存储层:

parwan\_memory(memory.vhd): 可加载外部程序, 支持从 tmp.asb 文件初始化内存内容; 通过 ready 信号实现与核心层的握手协议;


# 三、 核心模块分析

#### (一) ALU

ALU 在进行运算的过程中需要对标志位(n、z、c、v)进行更新,n 随着结果的最高位而变化;当结果全为 0 时把 z 置 1;加法溢出/减法借位/移位操作移出位为 1 时置 c 为 1;有符号运算溢出时把 v 置 1。

加减法影响 n、z、c、v; AND/OR/XOR/NOT 影响 n, z; 移位/循环移位影响 n, z, c。

#### 1. 外部接口分析

 

在上图中, a\_side 和 b\_side 是 ALU 的两个输入运算数, 都是八位的二进制数。code 是运算编码,每一种编码都对应着一种运算,用于控制 ALU 的运算类型。in\_flags 是四位标志位,z\_out 是运算的输出结果。out\_flags 是更新后的标志位。

#### 2. ALU 功能分析

ALU 的运算种类如下:


操作码	操作	功能
000	a_and_b	a 和 b 按位与
001	b_compl	b 按位取反
100	a_input	传输 a
101	a_add_b	a+b
110	b_input	传输 b
111	a_sub_b	a-b

图 3-2

ALU 主要完成了两个八位二进制数的加、减和与运算。其中减法运算可以转换成补码的加法运算,而补码就是将原数的各位取反,然后在最低位加 1。
 
#### 八位二进制加法器设计:

八位二进制的加法器可以由八个一位二进制的加法器串联而成,其中每一个 一位加法器利用前一级的计算结果得出下一级的计算结果,如下图:



如上图,八个一位加法器分别对八位的二进制数的每一位计算。第一个加法

器依据最初的进位对第零为求和并产生高位的进位,然后第二个加法器根据低位的进位对第二位计算,一次类推,知道计算出第八位的值。这样经过八次计算,就可以得出最终的计算结果。

一位加法器的逻辑表达式可以根据真值表的出来,如下:

S=A XOR B XOR CI

COUT = (A XOR B) CI + AB

这样一来,就可以完成八位二进制数的加法与减法运算。

- 3. ALU 代码解析
- --所有操作不再继承输入标志位, 强制使用新生成的标志位

#### LIBRARY IEEE;

USE IEEE.std\_logic\_1164.ALL; -- 标准逻辑库

USE work.synthesis\_parameters.ALL; -- 自定义参数包(包含字节/半字节定义)

USE work.synthesis utilities.ALL; -- 自定义工具函数

USE work.alu operations.ALL; -- ALU 操作码定义

ENTITY arithmetic\_logic\_unit IS PORT (

a side : IN byte; -- 操作数 A (8位)

b side : IN byte; -- 操作数 B (8 位)

code : IN std logic vector(2 DOWNTO 0); -- 3 位操作码

in flags : IN nibble; -- 输入标志位(4位,实际未使用)

z out : OUT byte; -- 运算结果输出

out flags: OUT nibble -- 新标志位输出 [V C Z N]

```
);
   END arithmetic logic unit;
   ARCHITECTURE synthesizable behavioral OF arithmetic logic unit IS
   BEGIN
   coding: PROCESS (a side, b side, code, in flags)
       VARIABLE t: std logic vector(9 DOWNTO 0); -- 临时存储: | 溢出 |
进位 | 结果 (8位) |
       VARIABLE v, c, z, n: std logic; -- 标志位变量: V(溢出), C(进位), Z(零),
N(负数)
   BEGIN
       CASE code IS
           -- 加减法操作(唯一更新 C/V 的情况)
           WHEN a add b \mid a sub b \Rightarrow
               -- 调用自定义函数处理加减法的进位和溢出
               -- 参数: (B, A, 进位输入, 减法标志)
               -- 输出: t(9)=溢出 V, t(8)=进位 C, t(7:0)=结果
               t := addsub cv(b side, a side, in flags(2), code(1));
               c := t(8); -- 进位来自第8位
               v := t(9); -- 溢出来自第9位
           -- 逻辑与操作(AND)
           WHEN a_and_b =>
               t := "00" & (a side AND b side); -- 高位补 0
               c := '0'; v := '0'; --强制清零进位和溢出
```

-- A 输入直通 (MOV A)

WHEN a\_input =>

t := "00" & a side; -- 直接输出 A

-- B 输入直通 (MOV B)

WHEN b input =>

c := '0'; v := '0';

-- B 取反操作 (NOT B)

WHEN b compl =>

c := '0'; v := '0';

-- 默认操作(异常处理)

WHEN OTHERS =>

$$c := '0'; v := '0';$$

END CASE;

-- 通用标志位计算(适用于所有操作)

n := t(7); -- 负标志: 取结果的最高位

z := NOT all\_or(t(7 DOWNTO 0)); -- 零标志: 结果全 0 时置 1 (all\_or 为

自定义函数)

-- 输出连接

z\_out <= t(7 DOWNTO 0); -- 取低 8 位作为结果

out flags <= v & c & z & n; -- 标志位打包顺序: [V C Z N]

END PROCESS coding;

END synthesizable\_behavioral;

4. 仿真波形以及分析

以下是对 ALU 的单独仿真,其中包含 10 个测试用例,分别是对 ALU 可能出现场景的测试,测试场景分别为:基本加法,有符号溢出的运算,逻辑 AND 操作,B 输入直通,B 取反操作,减法运算(正常),减法下溢(负数结果),A 输入直通,边界值加法(最大正数加 1),零值检测。

 


图 3-4

II a a a			-11		
D   🕇 🗫 🕏		, + 🛂 + 👺 🖷 + l	🤻 📗 🖎		፟ዾጜጜጜጜጜ
	,			,-	
Voll cooperate	V 011 00000011	Vol. 10101010	Vollarida	Voll googge	
8'b00000101	8'b00000011	8b10101010	8'b01111111	[8]b00000000	
8'b00000011	8'b00000101	Vollar	8'b00000001	V ST. 4	
3'h7		3'h4	(3'h5	[3'h4	
I 8'b00000010	[8'b11111110	I8'b 10 10 10 10	I 8'b 10000000	[8'b00000000	
I 4'h4	I4h1	18010101010	(4'h9	I 4h2	
14114	4111		14119	4112	
	_				
				-	
1					

图 3-5

在图 3-4 中是前五个测试用例,图 3-5 为后五个测试用例

测试用例 1: 加法 3+2——正确结果 0x05 (00000101)

测试用例 2: 加法溢出——正确结果 0x80 (10000000)

测试用例 3: 逻辑与——正确结果 0x00 (0000000)

测试用例 4: B 直通——正确结果 0x8A (10001010)

测试用例 5: B 取反——正确结果 0xAA (10101010)

测试用例 6: 减法运算 5-3 (正常) ——正确结果 0x02 (00000010)

测试用例 7: 减法下溢 3-5 (负数结果) ——正确结果 0xFE (11111110)

测试用例 8: A 输入直通——正确结果 0xAA (10101010)

测试用例 9: 边界值加法 (最大正数+1) ——正确结果 0x80 (10000000)

测试用例 10: 零值检测——正确结果 0x00 (0000000)

所有测试用例均通过, ALU 测试成功

#### (二) CONTROL SECTION

#### 1. 状态转换图

 


图 3-6

#### 状态映射关系如下:

状态	代码对应状态	对应操作
S1	instr_fetch	PC→MAR,启动取指周期
S2	opnd_fetch	完成指令获取后进入
S3	do_one_bytes	单字节指令执行
S4	do_indirect	间接寻址处理
S5	do_two_bytes	双字节指令操作数处理
S6	do_two_bytes	直接寻址执行
S7	do_jsr	JSR 调用第一阶段
S8	continue_jsr	JSR 第二阶段
S9	do_branch	条件分支执行

图 3-7

可以看出,控制器主要是对读取的指令分析,然后对每一种指令产生对应的控制信号,从而使各个模块协调工作,完成特定的功能,但这需要我们分析出具体的指令类型,然后才能发出控制信号。

从 S1 的 Starting a fetch (将 PC 的值放到 MAR 寄存器中)转到 S2 的 Complete a fetch (读取 PC 所指向的地址的一个字节的数据,并放到指令寄存器中)后,判断读取的指令是否为双字节指令。

若为单字节指令,则判断具体的指令类型,然后发送控制信号,并转移到 S2。 否则转移到 S4。接下来读取第二个字节,放到 MAR 中的页地址当中,同时根据 第一个字节判断当前的指令是全地址指令还是页内地址指令。

若为全地址指令,则把 IR 中的页地址放到 MAR 中的页地址中,同时判断是否为直接寻址,若为直接寻址则转向 S6 (direct 直接寻址), 否则转向 S5 (indirect

处理双字节指令操作数)。在 S5 读取一个字节, 并存放在 MAR 中的页地址中后, 转向 S6;

若为页内地址指令,则判断是 JSR 指令还是分支指令, 若是 JSR,则转向 S7; 若是分支指令,则根据操作码判断具体指令类型,然后转向 S9。

在 S6 先判断当前的指令是否为 JMP 指令,若是,则设置 PC 的值,并转移到 S1。判断是否为 STA 指令,若是,则这行该指令,向内存中写入数据,并转移到 S2。若是全地址指令中的其他指令,则读入操作数,然后执行算术运算,并转移到 S2。

S7 为 JSR 调用第一阶段,执行 JSR 指令,接着把当前 PC 的值写入内存地址便宜地址为 tos 处,并转移到(JSR 第二阶段)

S8 完成 PC 的地址增加运算, 并转向到 S1。S9 执行具体的默认地址指令, 并转向到 S1。

#### 2. 指令实现

#### 1) 默认地址指令:

在状态 S1,将 PC 的值放到 MAR 寄存器中,转移到 S2;在 S2 状态,读取一个字节,转移到 S3;在 S3,判断为默认地址指令,则执行指令,并转移到 S1,重新读取下一条指令。即转移状态为: $S1\rightarrow S2\rightarrow S3\rightarrow S1$ 。

#### 2) 页内地址指令:

在状态 S1, 将 PC 的值放到 MAR 寄存器中,转移到 S2; 在 S2 状态,读取一个字节,转移到 S3; 在 S3,判断为双字节指令,转移到 S4; 在 S4,判断为页内地址指令。对 JSR 指令,转移到 S7,保存 PC 的值,并转移到 S8;在 S8,设置 PC 的新值,并转移到 S1;对非 JSR 的指令,转移到 S9,执行程序跳转,然后

转移到 S1。

即:对 JSR 转移路径为: S1→S2→S3→S4→S7→S8→S1

对非 JSR 转移路径为: S1→S2→S3→S4→S9→S1

3) 全地址指令

状态 S1, 将 PC 的值放到 MAR 寄存器中,转移到 S2; 在 S2 状态,读取一个字节,转移到 S3; 在 S3,判断为双字节指令,转移到 S4; 在 S4,判断为全地址指令,对直接寻址,转移到 S6,在 S6,执行指令,若非 JMP 指令,则转移到 S2,否则转移到 S1;对间接寻址,转移到 S5,在 S5,读取数据的内存地址,然后转到 S6,在 S6 执行指令,若非 JMP 指令,则转移到 S2,否则转移到 S1。即:

直接 JMP 指令: S1→S2→S3→S4→S6→S1

直接非 JMP 指令: S1→S2→S3→S4→S6→S2

间接 JMP 指令: S1→S2→S3→S4→S5→S6→S1

间接非 JMP 指令: S1→S2→S3→S4→S5→S6→S2

3. Control Section 代码解析

- -- S1(Starting a fetch)  $\rightarrow$  initial
- -- S2(Complete a fetch) → instr\_fetch
- -- S3  $\rightarrow$  do one bytes
- --  $S4 \rightarrow opnd$  fetch
- --  $S5 \rightarrow do indirect$
- -- S6  $\rightarrow$  do\_two\_bytes
- $-- S7 \rightarrow do jsr$
- -- S8 → continue\_jsr
- --  $S9 \rightarrow do$  branch

```
ENTITY par control unit IS
PORT (
   clk: IN std logic;
   -- 寄存器控制信号 (对应数据路径操作)
   load ac, zero ac, -- 累加器控制
                     -- 指令寄存器加载
   load ir,
   increment pc,
                      -- PC 自增
   load page pc, load offset pc, reset pc, -- PC 管理
   load page mar, load offset mar, -- MAR 加载
   -- ... (其他端口与状态图信号对应)
);
ARCHITECTURE dataflow_synthesizable OF par_control_unit IS
   -- 定义 9 个状态 (与图中 S1-S9 对应)
   TYPE cpu states IS (
      initial, -- S1: 初始/取指启动
      instr fetch, -- S2: 完成取指
      do one_bytes, -- S3: 单字节指令执行
      opnd_fetch, -- S4: 操作数获取(双字节指令)
      do indirect, -- S5: 间接寻址处理
      do_two_bytes, -- S6: 双字节指令执行
      do jsr, -- S7: JSR 调用阶段 1
      continue jsr, -- S8: JSR 调用阶段 2
      do branch -- S9: 分支指令处理
   );
```

```
BEGIN
    -- 时钟驱动状态转换(对应状态图箭头)
    clocking: PROCESS (clk, interrupt)
    BEGIN
       IF (interrupt = '1') THEN -- 中断强制返回 S1
           present state <= initial;</pre>
       ELSIF clk'EVENT AND clk = '0' THEN -- 下降沿触发
           present_state <= next_state; -- 状态转移
       END IF;
    END PROCESS;
    -- 组合逻辑: 状态转换和信号生成
    sequencing: PROCESS (present state, ir lines, status, ready)
    BEGIN
       -- 默认信号初始化(避免锁存器)
       load ac <= '0'; zero ac <= '0'; -- 清零累加器信号
       read mem <= '0'; write mem <= '0'; -- 内存控制
       CASE present_state IS
           -- ==== S1: 初始/取指启动 ===== --
           WHEN initial => -- 对应状态图 S1
               IF interrupt = '1' THEN
                   reset pc <= '1'; -- PC 复位 (中断处理)
                   next state <= initial;</pre>
               ELSE
                   -- 启动取指周期: PC→MAR (图中 S1→S2)
                   pc on mar page bus <= '1'; -- PC 页地址送 MAR
                   pc on mar offset bus <= '1';-- PC 偏移送 MAR
```

SIGNAL present state, next state : cpu states;

```
load_page_mar <= '1'; -- 锁存 MAR 页
                     load offset mar <= '1'; -- 锁存 MAR 偏移
                     next state <= instr fetch; -- 转 S2
                  END IF;
              -- ===== S2: 完成取指 ===== --
              WHEN instr fetch => -- 对应状态图 S2
                  mar on adbus <= '1'; -- MAR 输出到地址总线
                  read_mem <= '1'; -- 启动内存读
                  IF ready = '1' THEN -- 内存操作完成
                     databus_on_dbus <= '1'; -- 数据总线→内部总线
                     load ir <= '1'; -- 加载 IR (图中指令解码)
                     increment_pc <= '1'; -- PC 自增
                     -- 根据指令长度选择路径
                     IF ir lines(7 DOWNTO 4) = single byte instructions
THEN
                         next state <= do one bytes; -- S3 (单字节)
                     ELSE
                         next state <= opnd fetch; -- S4 (双字节)
                     END IF;
                  ELSE
                     next state <= instr fetch; -- 等待内存就绪
                  END IF;
              -- ==== S3: 单字节指令执行 ===== --
              WHEN do one bytes => -- 对应状态图 S3
                  CASE ir lines(3 DOWNTO 0) IS
```

```
WHEN cla => -- CLA 指令
           zero ac <= '1'; -- 清零 AC
           load ac <= '1'; -- 锁存清零结果
       WHEN asr => -- 算术右移
           arith_shift_right <= '1'; -- 激活移位
           alu code <= b input; -- ALU 模式设置
           load ac <= '1'; -- 更新 AC
       -- ... 其他单字节指令
   END CASE;
   next state <= initial; -- 返回 S1 (完成执行)
--==== S4: 操作数获取(双字节) ===== --
WHEN opnd fetch => -- 对应状态图 S4
   mar_on_adbus <= '1'; -- MAR 输出地址
   read mem <= '1'; -- 读操作数
   IF ready = '1' THEN
       dbus_on_mar_offset_bus <= '1';-- 总线→MAR 偏移
       load offset mar <= '1'; -- 锁存偏移
       -- 判断指令类型 (JSR/分支/其他)
       IF ir_lines(7 DOWNTO 6) = jsr_or_bra THEN
           IF ir lines(5) = '0' THEN
              next state \leq do jsr; -- S7 (JSR)
           ELSE
              next state <= do branch; -- S9 (分支)
           END IF;
       ELSE -- 非 JSR/分支指令
                 21
```

```
IF ir_lines(4) = indirect THEN
               next state <= do indirect; -- S5 (间接)
           ELSE
               next state <= do two bytes;-- S6 (直接)
           END IF;
       END IF;
   ELSE
       next state <= opnd fetch; -- 等待内存
   END IF;
-- ==== S5: 间接寻址处理 ===== --
WHEN do indirect => -- 对应状态图 S5
   mar on adbus <= '1'; -- 输出间接地址
   read mem <= '1'; -- 读取实际操作数地址
   IF ready = '1' THEN
       dbus on mar offset bus <= '1';-- 更新 MAR 偏移
       load offset mar <= '1';
       next state <= do two bytes; -- 转 S6 执行
   ELSE
       next_state <= do_indirect; -- 等待内存
   END IF;
-- ==== S6: 双字节指令执行 ===== --
WHEN do two bytes => -- 对应状态图 S6
   CASE ir lines(7 DOWNTO 5) IS
       WHEN jmp => -- 跳转指令
           load page pc <= '1'; -- 加载 PC 页
           load offset pc <= '1'; -- 加载 PC 偏移
           next state <= initial; -- 返回 S1
                  22
```

```
WHEN sta => -- 存储指令
           mar_on_adbus <= '1'; -- 输出目标地址
           obus on dbus <= '1'; -- AC→数据总线
           write mem <= '1'; -- 启动写操作
           IF ready = '1' THEN
              next state <= initial; -- 完成
           ELSE
              next state <= do two bytes; -- 等待
           END IF;
       -- ... 其他双字节指令 (LDA/ADD 等)
   END CASE;
--==== S7: JSR 阶段 1 ===== --
WHEN do jsr => -- 对应状态图 S7
   mar_on_adbus <= '1'; -- 输出返回地址位置
   pc offset on dbus <= '1';-- PC 偏移→数据总线
   write mem <= '1'; -- 保存返回地址
   IF ready = '1' THEN
       load_offset_pc <= 'l'; -- 加载子程序偏移
       next state <= continue jsr; -- 转 S8
   ELSE
       next_state <= do_jsr; -- 等待写入完成
   END IF;
-- ===== S8: JSR 阶段 2 ===== --
WHEN continue jsr => -- 对应状态图 S8
   increment_pc <= '1'; -- PC 自增 (完成跳转)
                 23
```

#### next state <= initial;-- 返回 S1

#### -- ==== S9: 分支处理 ==== --

WHEN do branch => -- 对应状态图 S9

IF (status AND ir\_lines(3 DOWNTO 0)) /= "0000" THEN

load\_offset\_pc <= 'l'; -- 满足条件时更新 PC

END IF;

next\_state <= initial; -- 返回 S1

END CASE;

END PROCESS;

END dataflow synthesizable;

4. 仿真波形以及分析

\_\_\_\_\_

测试用例 1: 初始状态 → 指令取指

输入信号:

- interrupt = 0
- ready = 1

#### 预期波形现象:

- 1. 第一个 CLK 下降沿后:
  - pc\_on\_mar\_page\_bus = 1
  - pc\_on\_mar\_offset\_bus = 1
  - load\_page\_mar = 1
  - load\_offset\_mar = 1
  - 状态机迁移: initial → instr\_fetch

 


图 3-8

\_\_\_\_\_\_

测试用例 2: CLA 累加器清零


#### 输入信号:

- ir\_lines = 11100001

#### 预期波形现象:

## 1. 执行周期:

- $-zero_ac = 1$
- $load_ac = 1$

 

\_\_\_\_\_\_

# 测试用例 3: JSR 子程序调用

#### 输入信号:

- ir\_lines = 11000000

#### 预期波形现象:

## 阶段1(地址存储):

- pc\_offset\_on\_dbus = 1

- write\_mem = 1

- mar\_on\_adbus = 1

dbus\_on\_databus = 1

## 阶段 2 (跳转执行):

- ready=0 时维持 do\_jsr 状态
- ready=1 时 load\_offset\_pc = 1

 


图 3-10

\_\_\_\_\_

#### 测试用例 4:条件分支(不满足)

## 输入信号:

- status = 0000
- ir\_lines = 11110001

#### 预期波形现象:

- load\_offset\_pc = 0

## - 状态直接回迁 initial

 


图 3-11


#### 测试用例 5: STA 存储操作

#### 输入信号:

- ir\_lines = 10100000
 
## 预期波形现象:

- mar\_on\_adbus = 1
- write\_mem = 1
- obus\_on\_dbus = 1



**E** 5 12

\_\_\_\_\_\_


测试用例 6: 中断响应

#### 输入信号:

- interrupt = 1
 
#### 预期波形现象:

- $reset_pc = 1$
- 所有总线信号归零
- 状态强制回 initial



\_\_\_\_\_\_

## 测试用例 7: 间接寻址

## 输入信号:

- ir\_lines = 10010000

#### 预期波形现象:

## 阶段1(取地址):

- dbus\_on\_mar\_offset\_bus = 1
- load\_offset\_mar = 1

## 阶段2(取操作数):

 $- read_mem = 1$ 

 


图 3-14

# 四、 整体综合与测试

PARWAN CPU 是存储程序然后执行的, 执行程序之前, 必须先把可执行代码写入到内存中。在 PARWAN CPU 仿真过程中, PARWAN CPU 的内存并不是物理上存在的, 而是 testbench 代码中的一个变量。

所以需要事先写一个简单的汇编测试程序 simple.asm 来测试 CPU 的功能(如下图 4-1),此程序需要转换为仿真器可读的内存文件,这个过程跟我们常说的"编译"类似。通过已经写好的编译 PARWAN 汇编代码的"编译器"——par\_asm.c,我们将 simple.asm 编译成 tmp.asb 文件。这就是我们所需的内存文件,这个文件对于 VHDL 的编译器来说是可读的,并用来初始化 parwan 的内存。将 tmp.asb文件拷贝到 ISE 相应工程目录,开始仿真,即可得到仿真波形图 4-2

```
1 lda x20
2 add x3
3 sta y
4 1da x20
5 lda y
6 label end
7 jmp end
8 int x1 1
9 int x3 3
10 int x20 20
11 int y 100
12 int x255 255
13 int A 7
14 int B 34
15 int C 64
16 int D 23
17 int E 56
18 int F 98
19 int G 45
20 int H 23
```

图 4-1

 


图 4-2